

令和 3 年度

宇都宮大学工学部第 3 年次編入学

専門科目試験問題

「電磁気学・電気回路」

[試験日] 令和 2 年 8 月 28 日 (金)

[試験時間] 9:40 ~ 12:00

【注意事項】

1. 試験開始の合図があるまで、この問題冊子の中を見てはいけない。
2. 「受験番号」は、解答用紙の受験番号欄に忘れずに記入すること。
3. 試験問題は第 1 問から第 4 問まである。落丁、乱丁、印刷不鮮明の箇所があった場合には、申し出ること。
4. 問題について、質問がある場合には、その場で質問すること。
5. 解答は、必ず解答用紙の所定の解答欄に記入すること。
6. 問題用紙は持ち帰ること。解答用紙は回収する。
7. 体の具合が悪くなった場合、用便などの場合は、手をあげて監督者に申し出ること。

科目名	電磁気学・電気回路	検査コース	情報電子オプティクスコース電気電子分野
-----	-----------	-------	---------------------

第1問 図1のように半径 a の導体球Aを半径 b の導体球殻B(球殻の厚み0)で包み、導体Aに Q_1 、導体Bに Q_2 の電荷を与えた。真空の誘電率を ϵ_0 として以下の問い合わせ(問1, 問2, 問3, 問4, 問5, 問6)に答えよ。

問1 中心から距離 r の点における電界 E を求めよ。

問2 導体AとBの各電位 V_A , V_B を求めよ。 $r = \infty$ の位置を電位の基準 ($V = 0$) とする。なお、計算過程も記入せよ。

問3 導体AB間の静電容量 C_{AB} と、導体Bと無限遠との間の静電容量 $C_{B\infty}$ を求めよ。なお、答えには V_A , V_B を含めないこと。

問4 $Q_1 = +Q$, $Q_2 = -Q$, 電位差 $V_{AB} = V_A - V_B$ とする場合、導体AB間に蓄えられる静電エネルギー U_{AB} を、 Q と V_{AB} を用いて表しなさい。

問5 問4において、導体AB間の電界を E_{AB} 、導体AB間の体積を v とするとき、

$$\int_v \frac{1}{2} \epsilon_0 E_{AB}^2 dv$$

を求めよ。答えには Q を含めること。なお、計算過程も記入せよ。

問6 問5の結果より、 $\frac{1}{2} \epsilon_0 E_{AB}^2$ がどのような意味をもつのかを説明せよ。

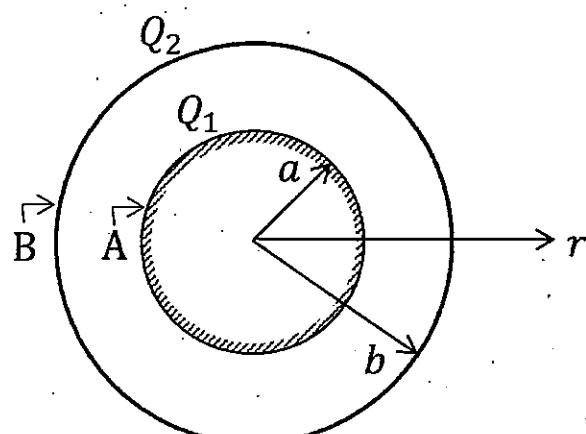


図1

科目名	電磁気学・電気回路	検査コース	情報電子オプティクスコース電気電子分野
-----	-----------	-------	---------------------

第2問 半径 a の無限長の直線状導体に電流 I が一様に流れているとき、導体の内部インダクタンスを磁界のエネルギー密度を用いて求めたい。このとき後の問い合わせ（問1、問2、問3、問4、問5）に答えよ。ただし、導体の透磁率を μ とする。なお、計算過程も記入せよ。

問1 導体の中心から半径 $r (\leq a)$ 離れた点の磁界の強さ H を求めよ。

問2 導体内での単位体積あたりのエネルギー密度 w_m は、 $w_m = \frac{1}{2}\mu H^2$ で与えられる。 w_m を I, a, r で表せ。

問3 半径 $r (\leq a)$ の位置に幅 dr で導体方向に長さ l の円筒をとる。この部分の微小体積 dv を r と dr を用いて表せ。

問4 単位長さあたりの導体内部の磁界のエネルギー W_m を求めよ。

問5 一般的に自己インダクタンス L と磁界のエネルギー W_m との間には $W_m = \frac{1}{2}LI^2$ の関係がある。単位長さあたりの内部自己インダクタンス L_{in} を求めよ。

科目名	電磁気学・電気回路	検査コース	情報電子オプティクスコース電気電子分野
-----	-----------	-------	---------------------

第3問 交流回路について以下の問い合わせ（問1, 問2, 問3）に答えよ。複素数で回答する

問題については、指示が無い限り直交座標形式 ($a + jb$) で表せ。

問1 図2の回路において電圧源 V_s の瞬時値が $v_s(t) = 100 \sin\left(1000t + \frac{\pi}{4}\right)$ [V] で与えられた。 V_s をフェーザ形式 ($V\angle\theta$) および直交座標形式 ($a + jb$) で表せ。また、図中の電流 I_1 を求めた後、回路の全体の複素電力 P 、有効電力 P_a 、無効電力 P_r 、皮相電力 P_0 を単位を付して答えよ。ただし、無効電力は誘導性無効電力を正とする。なお、計算過程も記入せよ。

問2 図3の回路において電流源 I_s の瞬時値が $i_s(t) = 25\sqrt{2} \sin\left(1000t + \frac{\pi}{2}\right)$ [A] で与えられた。 I_s をフェーザ形式 ($V\angle\theta$) および直交座標形式 ($a + jb$) で表せ。また、図中の電流 I_{2C} 、 I_{2R} および電圧 V_2 を求めた後、回路の全体の複素電力 P 、有効電力 P_a 、無効電力 P_r を単位を付して答えよ。ただし、無効電力は誘導性無効電力を正とする。なお、計算過程も記入せよ。

問3 図4の回路において電流 I_{aR} および電圧 V_{al} を求めよ。なお、計算過程も記入せよ。

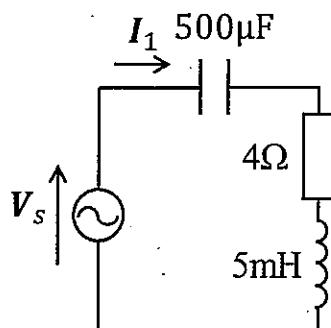


図2

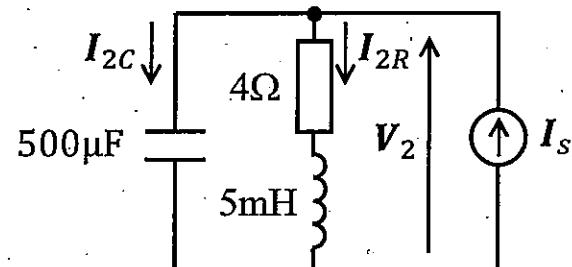


図3

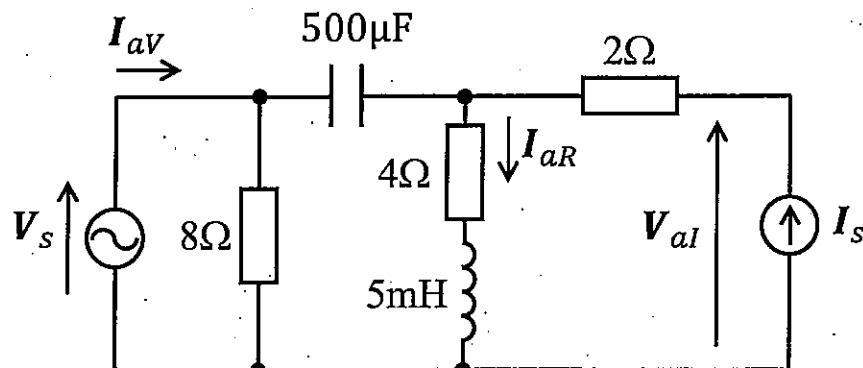


図4

科 目 名	電磁気学・電気回路	検査コース	情報電子オプティクスコース電気電子分野
-------	-----------	-------	---------------------

第4問 図5の回路について以下の問い合わせ（問1、問2）に答えよ。ただし、初期状態では、スイッチ S_1 と S_2 は開いており、回路は定常状態にある。また、 E は直流電源、 R_1 と R_2 は抵抗、 L はインダクタンスを表わす。なお、計算過程も記入せよ。

問1 時刻 $t=0$ で S_1 を閉じた。 L の電圧 $v_L(t)$ を求めよ。また、時定数 T を求めよ。

問2 時刻 $t=T$ で S_2 を閉じた。 S_2 を閉じた時刻をあらためて $t=0$ としたとき、 $v_L(t)$ を求めよ。

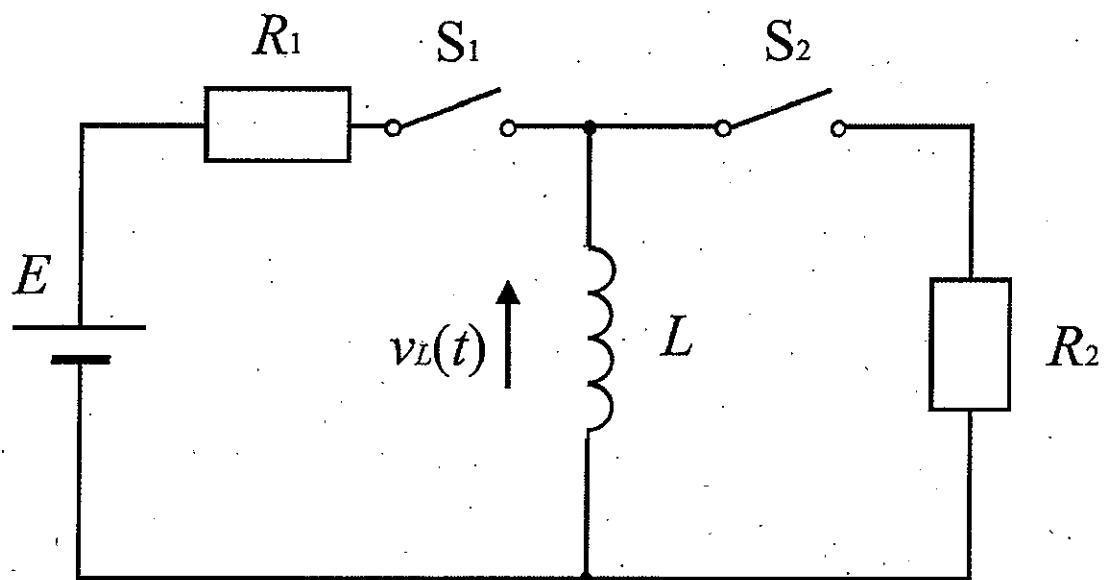


図5